
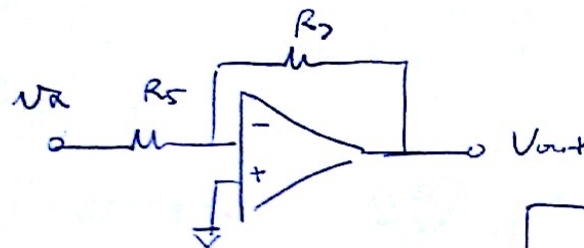


MT # 2 Problem 4

a)

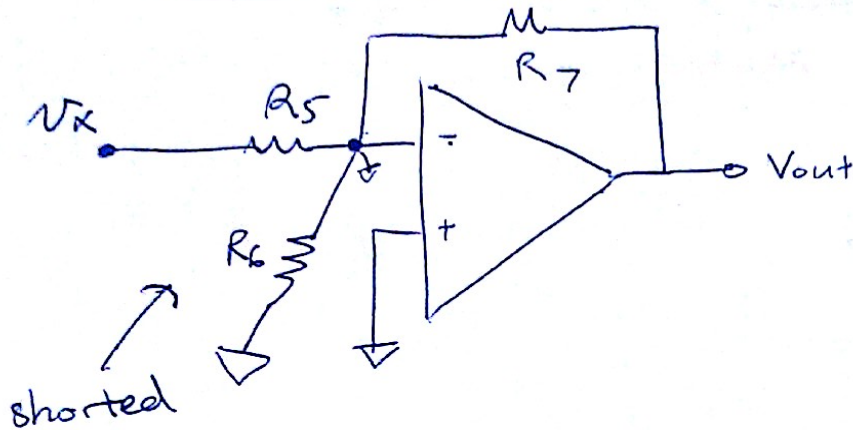


⇒ Inverting amp ⇒

$$\frac{V_{out}}{V_x} = -\frac{R_7}{R_5}$$

b)
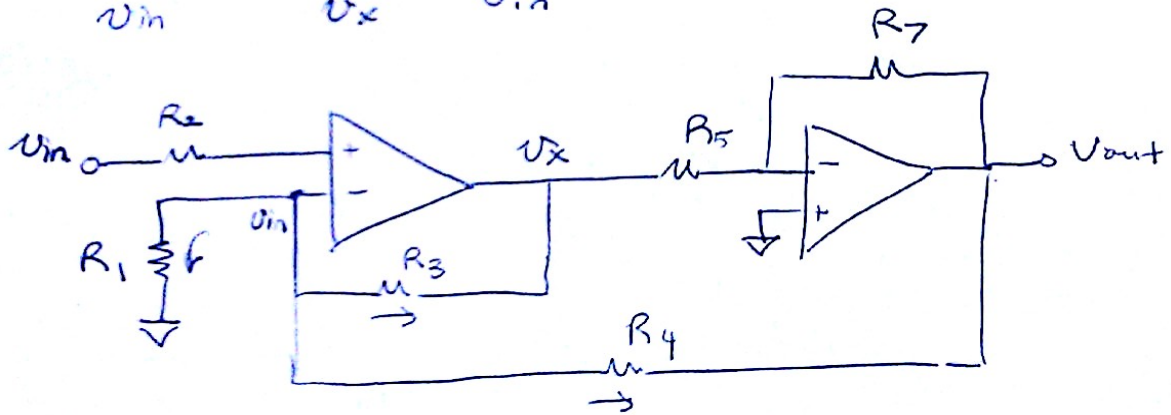
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_x} \cdot \frac{V_x}{V_{in}}$$



$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in} - V_x}{R_3} + \frac{V_{in} - V_{out}}{R_4} = 0$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in}}{R_3} + \frac{V_{in}}{R_4} = \frac{V_{out}}{R_4} + \frac{V_x}{R_3} = \frac{V_{out}}{R_4} - \frac{R_5}{R_3 R_7} V_{out}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}{\frac{1}{R_4} - \frac{R_5}{R_3 R_7}} = \frac{R_3 R_4 R_7 + R_1 R_4 R_7 + R_1 R_3 R_7}{R_1 R_3 R_7 - R_1 R_4 R_5}$$